

הערות על מד-מתח לא אידיאלי

סנה ס'ג, ג'ו אוקטובר י'תס'ג, ג'ו ג'ננת כוכ-נולד.

בצורה דומה עברו שלב II:

$$(4) \quad V_2 = \frac{I_2 R_2 R_V}{R_2 + R_V} = \epsilon \frac{R_2 R_V}{(R_1 R_V + R_2 R_V + R_1 R_2)} \\ = \frac{\epsilon R_2}{R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_V}}$$

$$I_2 = \frac{\epsilon}{R_{E(2)}} = \frac{\epsilon(R_2 + R_V)}{R_1 R_V + R_2 R_V + R_1 R_2}$$

אנו רואים ש: $\frac{R_1 R_2}{R_V}$ מייצג את אי-האידאליות של מד-מתח.

לפי (3) ו (4):

$$(5) \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

אין תלות ב R_V בכלל!
מה הערך של $V_1 + V_2$?
לפי (3) ו (4):


$$(6) \quad V_1 + V_2 = \frac{\epsilon (R_1 R_V + R_2 R_V)}{R_1 R_V + R_2 R_V + R_1 R_2} \\ = \epsilon \frac{\frac{1}{1 + \frac{R_1 R_2}{R_V(R_1 + R_2)}}}{1 + \frac{1}{R_V(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})}} = \epsilon \frac{1}{1 + \frac{1}{R_V(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})}}$$

$V_1 + V_2 = \epsilon$: $R_2 \neq R_1$
 $V_1 + V_2 < \epsilon$: $R_2 \neq R_1$ או $R_1 \neq R_2$
הערה:

לפי נוסחה (5) הזרם העובר ב R_1 בשלב I והזרם העובר ב $\frac{\epsilon}{R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_V}}$ בשלב II זהה. ולפי (3) ו (4) שווה ל R_2

ברצוני להזכיר לתלמידי על תושייתם בפתרון בעיות דומות
למובא כאן.

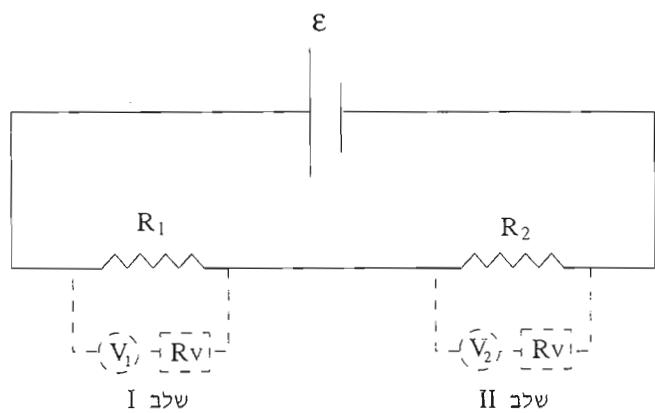בעיה ידועה במעגל חשמלי מתוארת באIOR הבא. סוללה עם R_1 ו R_2 והתנגדות פנימית זינחה מחוברת לנגדים R_1 ו R_2 . בעזרת מד-מתח עם התנגדות R_V מודדים מתח על R_1 (שלב I) ובנפרד על R_2 מודדים V_2 (שלב II).



תלמיד המכיר מד-מתח אידיאלי מניח בבעיה זאת תנאים דומים וכותב:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

ובדרך זאת פותר את התרגיל, ולמרבה ההפתעה במצבה נכונה.

הבא ננתח את המעגל אם (1) הוא התנגדות הכללית בשלב I:

$$(1) \quad R_{E(1)} = \frac{R_1 R_V}{R_1 + R_V} + R_2 = \frac{R_1 R_V + R_2 R_V + R_1 R_2}{R_1 + R_V}$$

I הזרם דרך הסוללה ניתן על-ידי:

$$(2) \quad I_1 = \frac{\epsilon}{R_{E(1)}} = \epsilon \frac{R_1 + R_V}{(R_1 R_V + R_2 R_V + R_1 R_2)}$$

לכן:

$$(3) \quad V_1 = I_1 \frac{R_1 R_V}{R_1 + R_V} = \epsilon \frac{R_1 R_V}{(R_1 R_V + R_2 R_V + R_1 R_2)} \\ = \frac{\epsilon R_1}{R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_V}}$$